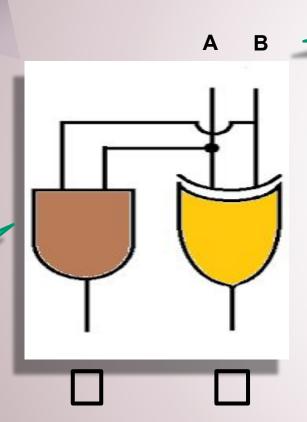


#### Como o Computador Realiza Soma

Com diferentes combinações de portas lógicas, um computador realiza os cálculos que são a base de todas as suas operações. Isto é conseguido com projetos chamados somadores parciais e somadores completos.

#### Como o Computador Realiza Soma



Entradas

Tabela com as entradas e os resultados


A	В	Resultado	
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Somador de 1 bit com 1 bit

#### Como o Computador Realiza Soma

Neste exemplo é somado o valor 2 com 3 (em decimal)

Somador de 2 bits com 2 bits

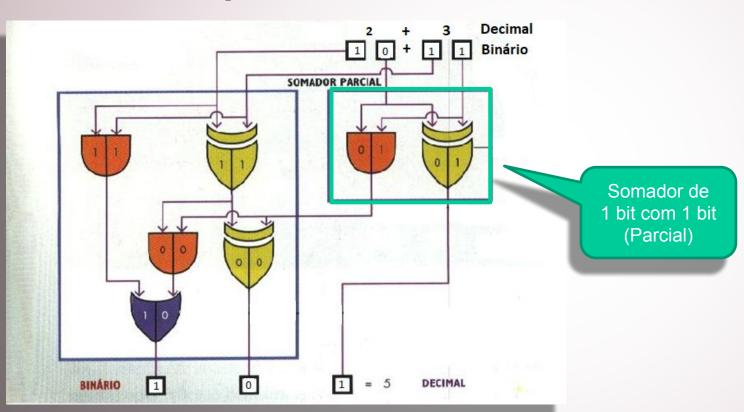

### Frequência


Elementos combinacionais 
Exemplo: ULA

Elementos de estado 
Exemplo: Registradores e Memória

Metodologia de sincronização 
sincroniza o elemento de estado para a permissão de leitura e de escrita

Sinal de Clock 
usado para determinar quando se pode escrever em um elemento de estado. A leitura pode ser a qualquer momento

## Frequência

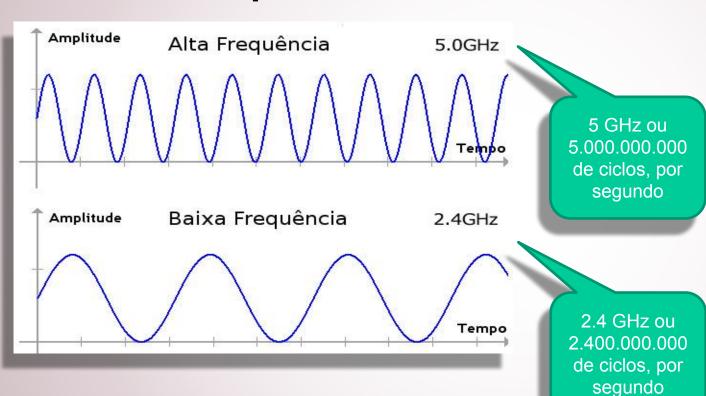

# Bibliografia Base

STALLINGS, William. **Arquitetura e Organização de Computadores.** São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2002.

MONTEIRO, Mário A. **Introdução a Organização de Computadores.** Rio de Janeiro: LTC, 2002.

David A. Patterson & John L. Hennessy. **Organização e projeto de computadores a interface Hardware/Software.** Tradução: Nery Machado Filho. Morgan Kaufmmann Editora Brasil: LTC, 2000.